

### Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων

Συνδυαστική και ακολουθιακή λογική

Νικόλαος Καββαδίας  
nkavn@uop.gr


10 Νοεμβρίου 2010

- Αρχές σχεδίασης συνδυαστικών κυκλωμάτων CMOS
- Λογικές πύλες και βασικά συνδυαστικά κυκλώματα
- Ακολουθιακά κυκλώματα: flip-flop
- Ανάλυση της λειτουργίας ακολουθιακών κυκλωμάτων

### Ιδιότητες των κυκλωμάτων CMOS

- Πλήρης διακύμανση τιμών εξόδου (full rail-to-rail swing) το οποίο μεταφράζεται σε υψηλά επίπεδα περιθωρίων θορύβου
- Οι λογικές στάθμες δεν εξαρτώνται από τις σχετικές διαστάσεις των τρανζίστορ
- Υπάρχει πάντα μονοπάτι είτε προς τη  $V_{dd}$  είτε προς τη  $V_{ss}$  κατά τη σταθερή κατάσταση, το οποίο συνεπάγεται σχεδόν μηδενική αντίσταση εξόδου
- Εξαιρετικά υψηλή αντίσταση εισόδου (εκατοντάδες  $M\Omega$ )
- Αμελητέο ρεύμα εισόδου (πύλης) σταθερής κατάστασης
- Δεν υπάρχει άμεσο μονοπάτι από τη θετική τροφοδοσία στη γη  $\rightarrow$  (θεωρητική) μηδενική στατική κατανάλωση ισχύος
- Η καθυστέρηση διάδοσης είναι συνάρτηση του χωρητικού φορτίου και των αντιστάσεων των τρανζίστορ
 
### Ορισμοί για τις χρονικές καθυστερήσεις διάδοσης




- $t_{pHL}$ : High-to-Low χρόνος διάδοσης  
 $t_{pLH}$ : Low-to-High χρόνος διάδοσης  
 $t_f$ : fall time (χρόνος καθόδου)  
 $t_r$ : rise time (χρόνος ανόδου)


## Ορισμοί των βαθμών οδήγησης εισόδου και εξόδου

Βαθμός οδήγησης εισόδου: fan-in

Βαθμός οδήγησης εξόδου: fan-out

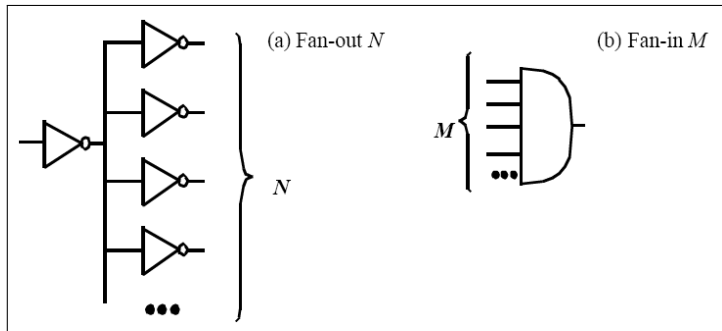

## Η συμπληρωματική στατική λογική CMOS

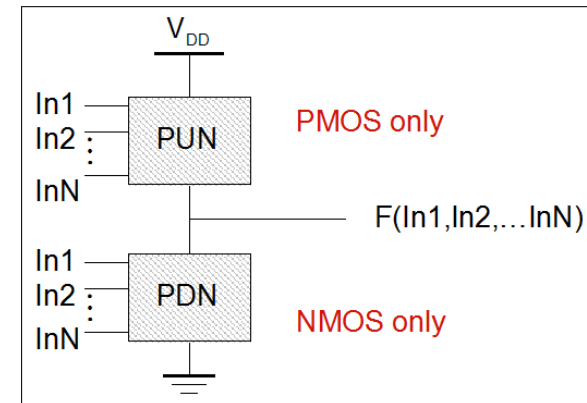


- Τα λογικά δικτυώματα PUN και PDN λέμε ότι είναι συμπληρωματικά
- PUN: Pull-Up Network, PDN: Pull-Down Network


## Τρανζίστορ NMOS σε σειρά ή σε παραλληλία

- Τα τρανζίστορ μπορεί να θεωρηθεί ότι λειτουργούν ως διακόπτες οι οποίοι ελέγχονται από τα αντίστοιχα επίπεδα σήματος στην πύλη
- Ο διακόπτης NMOS κλείνει (άγει) όταν η είσοδος ελέγχου του είναι σε υψηλή στάθμη

$Y = X$  when (A and B)

 


$Y = X$  when (A or B)

 


- Τα τρανζίστορ NMOS παράγουν 'ισχυρό' 0 αλλά 'ασθενές' 1
 
## Τρανζίστορ PMOS σε σειρά ή σε παραλληλία

- Ο διακόπτης PMOS κλείνει (άγει) όταν η είσοδος ελέγχου του είναι σε χαμηλή στάθμη
- Η έκφραση  $Y = X$  when  $(\overline{A} \cdot \overline{B}) = X$  when  $(\overline{A} + \overline{B})$



 
- Η έκφραση  $Y = X$  when  $(\overline{A} + \overline{B}) = X$  when  $(\overline{A} \cdot \overline{B})$



- Τα τρανζίστορ PMOS παράγουν 'ισχυρό' 1 αλλά 'ασθενές' 0

## Ισχυρές και ασθενείς λογικές στάθμες

- Τα ασθενή 0 και 1 οφείλονται σε μείωση της διαφοράς δυναμικού λόγω της τάσης κατωφλίου ( $V_T$ ) των τρανζίστρω ΝΜΟS και ΡΜΟS
- Το ασθενές 1 των ΝΜΟS είναι  $V_{DD} - V_{Tn}$ , το ασθενές 0 των ΡΜΟS είναι  $|V_{Tp}|$
- Τα ισχυρά 0 και 1 είναι 0 και  $V_{DD}$  αντίστοιχα

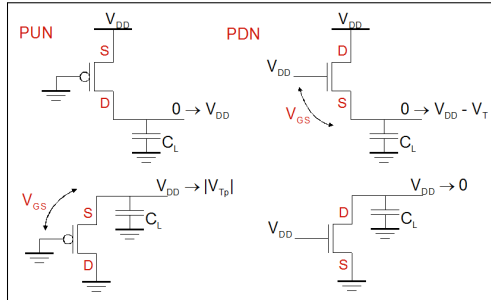


Νικόλαος Καββαδίας nkavn@uop.gr Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων

## Βασικά στοιχεία για το σχεδιασμό πυλών με τα συμπληρωματικά δικτυώματα PUN και PDN

- Οι βασικές πύλες στο σχεδιασμό στατικών κυκλωμάτων CMOS είναι οι NAND, NOR και INV (inverter, αντιστροφέας, NOT)
- Χρησιμοποιούμε το θεώρημα DeMorgan:  

$$\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$$
 
$$\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$$
- Οι συμπληρωματικές πύλες (π.χ. AND, OR, BUF) λαμβάνονται με μία επιπλέον αντιστροφή στην έξοδο




Νικόλαος Καββαδίας nkavn@uop.gr Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων

## Παράδειγμα: Πύλη NAND

Πίνακας αληθείας (truth table)

a	b	a <b>nand</b> b
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

 


- Λειτουργία PDN (μονοπάτι προς τη γη):  $G = \overline{A \cdot B}$
- Λειτουργία PUN (μονοπάτι προς  $V_{dd}$ ):  $F = \overline{A + B}$

Νικόλαος Καββαδίας nkavn@uop.gr Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων

## Παράδειγμα: Πύλη NOR

Πίνακας αληθείας (truth table)


a	b	a <b>nor</b> b
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

 


- Λειτουργία PDN (μονοπάτι προς τη γη):  $G = \overline{A + B}$
- Λειτουργία PUN (μονοπάτι προς  $V_{dd}$ ):  $F = \overline{A \cdot B}$

Νικόλαος Καββαδίας nkavn@uop.gr Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων


## Πίνακες αληθείας για τις λογικές πύλες (1)



a	b	a <b>and</b> b
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1




a	b	a <b>or</b> b
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1




a	b	a <b>xor</b> b
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

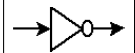
## Πίνακες αληθείας για τις λογικές πύλες (2)




a	<b>not</b> a
0	1
1	0

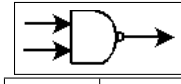

a	b	a <b>nand</b> b
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

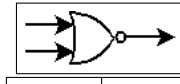


a	b	a <b>nor</b> b
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

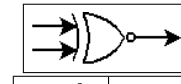


a	b	a <b>xnor</b> b
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

## Παράδειγμα: Σύνθετη πύλη

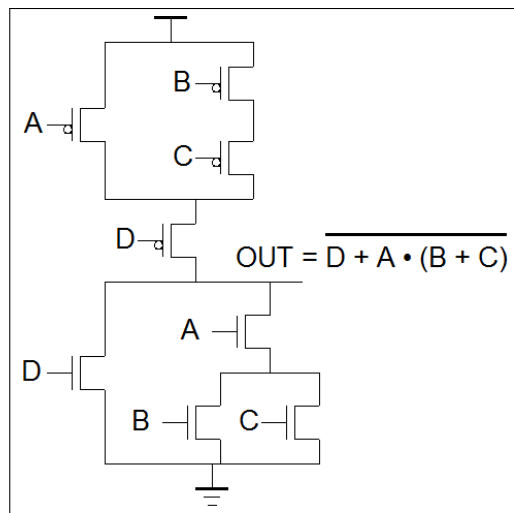


## Φυσική και κυκλωματική σχεδίαση για την πύλη NAND δύο εισόδων

Φυσική σχεδίαση

 


Κυκλωματική περιγραφή

 


## Φυσική και κυκλωματική σχεδίαση για την πύλη NAND τεσσάρων εισόδων

Φυσική σχεδίαση

 


Κυκλωματική περιγραφή

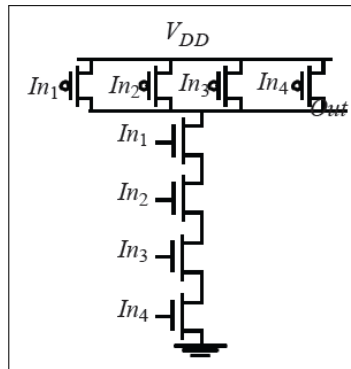

## Επίδραση του fan-in και του fan-out στην καθυστέρηση

Πύλη NAND 4 εισόδων

 

- fan-out: ανάλογα με τον αριθμό πυλών που συνδέονται (από την επόμενη βαθμίδα), 2 χωρητικότητες πύλης ανά έξοδο
- fan-in: τετραγωνικός όρος εξαιτίας των:
  - 1 αύξηση αντίστασης
  - 2 αύξηση χωρητικότητας ( $t_{pHL}$ )


$$\text{Έκφραση: } t_p = a_1 \cdot FI + a_2 \cdot FI^2 + a_3 \cdot FO$$

## Τρισταθής απομονωτής (tristate buffer)

Στον τρισταθί απομονωτή η έξοδος ισούται με την είσοδο όταν είναι ενεργοποιημένος ( $en = '1'$ , όπου το EN είναι το σήμα επίτρησης) αλλιώς η έξοδος οδηγείται σε κατάσταση υψηλής αντίστασης (high impedance state) η οποία συμβολίζεται με 'Z'

Πίνακας αληθείας

EN	A	Y
0	0	Z
0	1	Z
1	0	0
1	1	1

 


## Πολυπλέκτης (multiplexer)

- Κύκλωμα το οποίο επιλέγει να περάσει στην έξοδό του, μία από τις εισόδους του σύμφωνα με την τιμή εξωτερικής εισόδου επιλογής (S)
- Παράδειγμα: Πολυπλέκτης 2-σε-1 του 1-bit


Πίνακας αληθείας

S	D1	D0	Y
0	X	0	0
0	X	1	1
1	0	X	0
1	1	X	1

 


## Σχεδίαση του πολυπλέκτη σε επίπεδο πυλών

- Σχεδιασμός με κύκλωμα AND-OR-INVERT

 

 - Σχεδιασμός με πύλες NAND και NOR (n πύλη NOT σχεδιάζεται ως NAND με βραχυκυκλωμένες εισόδους)







- Λογική έκφραση του πολυπλέκτη:  
 $Y = S \cdot D1 + \bar{S} \cdot D0$
    
## Βασικά στοιχεία ακολουθιακής λογικής: Μανδαλωτές και καταχωρητές (flip-flop)



Μανδαλωτής (latch): απόκριση με ευαισθησία επιπέδου (level-sensitive)  
Αποθηκεύει δεδομένα π.χ. όταν το σήμα *clk* είναι σε χαμηλή στάθμη

Καταχωρητής (register): ακμοπυροδότητο στοιχείο (edge-triggered)  
Αποθηκεύει δεδομένα π.χ. κατά την ανερχόμενη ακμή του ρολογιού



  
## Μανδαλωτής τύπου D

- Όταν  $CLK = 1$ , ο μανδαλωτής είναι διαφανής (transparent latch)
  - Η είσοδος D οδηγείται στην έξοδο Q όπως σε έναν απομονωτή
- Όταν  $CLK = 0$ , ο μανδαλωτής είναι αδιαφανής
  - Η έξοδος Q διατηρεί την παλιά της τιμή ανεξάρτητα της εισόδου D
- Μανδαλωτές με ευαισθησία επιπέδου (level-sensitive)




## Σχεδιασμός και λειτουργία του μανδαλωτή D


Σχεδιασμός του D-latch

 

Λειτουργία  
Για  $CLK = 0$

 


Για  $CLK = 1$

 
 
## Flip-flop τύπου D

- Όταν έχουμε ανερχόμενη ακμή του CLK, η είσοδος D αντιγράφεται στην έξοδο Q
- Σε κάθε άλλη περίπτωση, η έξοδος Q διατηρεί την τιμή της
- Βασικοί μηχανισμοί λειτουργίας (διαφορετικών) flip-flop: με θετική ακμοπυροδότηση, με αρνητική ακμοπυροδότηση, flip-flop αφέντη-σκλάβου (master-slave)




Νικόλαος Καββαδίας nkavn@uop.gr


Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων

## Σχεδιασμός και λειτουργία του D flip-flop


Σχεδιασμός του D flip-flop

 

Λειτουργία  
Για CLK = 0

 


Για CLK = 1

 

Νικόλαος Καββαδίας nkavn@uop.gr

Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων
 
## Ορισμοί σχετικοί με τη χρονική συμπεριφορά του D flip-flop



$t_{setup}$ : χρόνος προετοιμασίας (από το 50% του πλάτους του σήματος εισόδου, μέχρι να κατέλθει το σήμα της φάσης στο 50%)


$t_{hold}$ : χρόνος συγκράτησης (από το 50% της κατερχόμενης φάσης μέχρι να κατέλθει το πλάτος της εισόδου στο 50%)

$t_{pFF}$ : χρόνος διάδοσης από την είσοδο ως την έξοδο του flip-flop (από το 50% της κατερχόμενης φάσης μέχρι να κατέλθει το πλάτος της εξόδου στο 50%)

Νικόλαος Καββαδίας nkavn@uop.gr

Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων
 
## Καθορισμός της μέγιστης συχνότητας λειτουργίας ενός ακολουθιακού κυκλώματος



$$F_{max} = \frac{1}{T_{min}} \text{ όπου:}$$


$$T_{min} = t_{p,comb} + t_{pFF} + t_{setup}$$

Νικόλαος Καββαδίας nkavn@uop.gr

Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων
 
## Συνθήκη κυνηγτού (race condition)

- Τα flip-flop σε άμεση σύνδεση (back-to-back) μπορεί να εμφανίσουν δυσλειτουργίες εξαιτίας της ολίσθησης ρολογιού
- Η ολίσθηση ρολογιού έχει ως αποτέλεσμα την καθυστερημένη απόκριση του δεύτερου flip-flop
- Το δεύτερο FF βλέπει τη μεταβολή στην έξοδο του πρώτου και την οδηγεί πρόωρα στην έξοδό του
- Ονομάζεται αποτυχία χρόνου συγκράτησης (hold-time failure) ή συνθήκη κυνηγτού



Νικόλαος Καββαδίας nkanv@uop.gr

Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων

(non-overlapping clocks)


## Η τεχνική της διοχέτευσης (pipelining)

- Η τεχνική της διοχέτευσης (pipelining) χρησιμοποιείται για τη βελτίωση ορισμένων χαρακτηριστικών της απόκρισης ενός ακολουθιακού ή συνδυαστικού κυκλώματος
- Καταμερισμός του μονοπατιού της χρονικής καθυστέρησης (είσοδος σε έξοδο) σε επιμέρους στάδια τα οποία διαχωρίζονται με την αποθήκευση των ενδιάμεσων αποτελεσμάτων σε καταχωρητές
- + Αύξηση της μέγιστης συχνότητας λειτουργίας
- Μικρή αύξηση στην απαιτούμενη επιφάνεια ολοκληρωμένου
- Καθυστέρηση (latency) για τον υπολογισμό της πρώτης εξόδου κατά  $n$  κύκλους όπου  $n$  τα στάδια διοχέτευσης
- Χρησιμοποιείται σε όλους τους μοντέρνους επεξεργαστές

Νικόλαος Καββαδίας nkanv@uop.gr

Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων
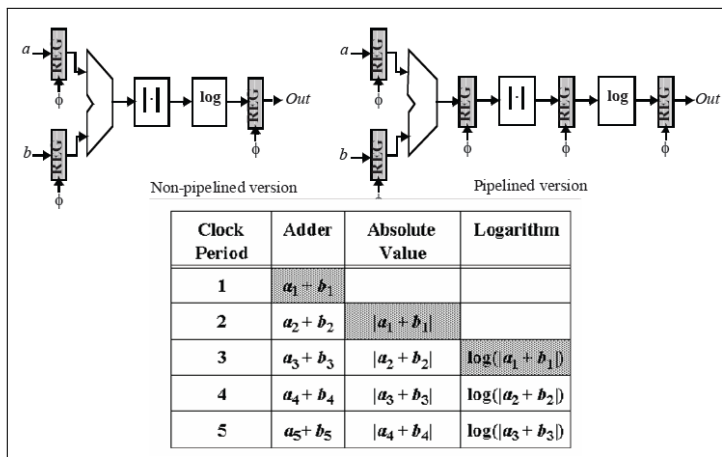
## Παράδειγμα κυκλώματος με διοχέτευση: Σύνθετος αριθμητικός υπολογισμός



Νικόλαος Καββαδίας nkanv@uop.gr

Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων