

# Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων

## Αριθμητικά κυκλώματα και μνήμες


Νικόλαος Καββαδίας  
nkavn@uop.gr

24 Νοεμβρίου 2010

# Σκιαγράφηση της διάλεξης

- Ο πλήρης αθροιστής
- Δομές αθροιστών διάδοσης κρατουμένου
- Πολλαπλασιαστές
- Ολισθητές
- Συγκριτές
- Δομές μνήμης ROM
- Κύτταρο μνήμης SRAM

# Ο πλήρης αθροιστής (full adder)


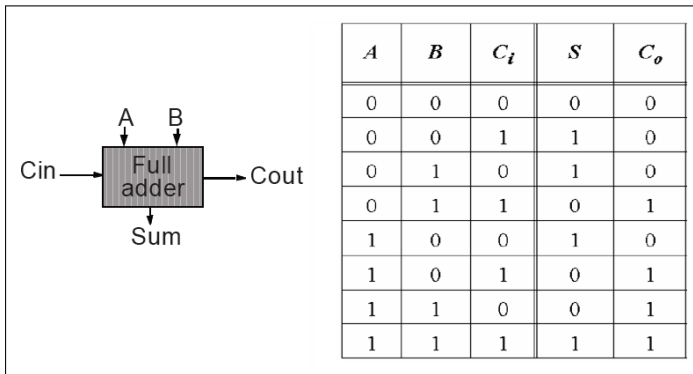


$$\begin{aligned} S &= A \oplus B \oplus C_{in} \\ &= \overline{A}\overline{B}C_{in} + \overline{A}B\overline{C}_{in} + A\overline{B}\overline{C}_{in} + ABC_{in} \end{aligned}$$

$$C_{out} = AB + BC_{in} + AC_{in}$$

  
# Κυκλωματικός σχεδιασμός του πλήρους αθροιστή

- Το ψηφίο αθροίσματος ( $S$ ) υπολογίζεται από την XOR τριών εισόδων:  $S = A \oplus B \oplus C_{in}$
- Το ψηφίο κρατουμένου ( $C_{out}$ ) υπολογίζεται από κύκλωμα πλειοψηφίας τριών εισόδων:  $C_{out} = MAJ(A, B, C_{in})$



 
# Αθροιστής διάδοσης κρατουμένου (carry propagate adder)

- Carry-propagate adder: CPA
- Κάθε ψηφίο αθροίσματος εξαρτάται από όλα τα προηγούμενα κρατούμενα (από τις προηγούμενες βαθμίδες)
- Χρησιμοποιείται και ως αθροιστής τελικής βαθμίδας σε πολλαπλασιαστές


 
# Αθροιστής ριπής κρατουμένου (RCA: Ripple Carry Adder)

- Η απλούστερη δομή άθροισης δύο δυαδικών αριθμών απρόσημων ή σε συμπλήρωμα-του-2
- Κρίσιμο μονοπάτι από το  $C_{in}$  στο  $C_{out}$
- Χρονική απόκριση εξαρτάται από το σχεδιασμό του κυττάρου για τον πλήρη αθροιστή
- Χείριστη καθυστέρηση είναι γραμμική με τον αριθμό των bit:  
 $t_{rca} = (N - 1) \cdot t_{carry} + t_{sum}$  (απόρριψη  $C_{out}$ )
- Ανίχνευση υπερχείλισης (overflow):  $V = C_N \oplus C_{N-1}$
- Πιο σημαντική για την επίδοση του αθροιστή είναι η απόκριση κρατουμένου



# Η χρονική καθυστέρηση του αθροιστή ριπής κρατουμένου

- Υποθέτουμε ότι όλες οι πύλες έχουν μοναδιαία καθυστέρηση και ότι οι είσοδοι εφαρμόζονται ταυτοχρόνως κατά το χρονικό σημείο 0
- Για αθροιστή του 1-bit
  - Sum μετά από 2 μονάδες καθυστέρησης πύλης (gate delays)
  - Cout μετά από 2 g.d.
- Για αθροιστή των 2-bit
  - S0 @ 2 C1 @ 2
  - S1 @ 3 C2 @ 4 (worst case: wait for carry)
- Για αθροιστή των 4-bit
  - S0 @ 2 C1 @ 2
  - S1 @ 3 C2 @ 4
  - S2 @ 5 C3 @ 6
  - S3 @ 7 C4 @ 8
- Στη χειρότερη περίπτωση, καθυστέρηση  $2N$  g.u. για N-bit RCA

# Άθροιστής πρόβλεψης κρατουμένου (CLA: Carry Lookahead Adder)

- Μπορούμε να πετύχουμε καλύτερες επιδόσεις (μικρότερη χρονική καθυστέρηση) αν γράψουμε με διαφορετικό τρόπο τις εξισώσεις υπολογισμού των  $S_i$  και  $C_{i+1}$

$$S_i = A_i \oplus B_i \oplus C_i = P_i \oplus C_i$$

$$\begin{aligned}C_{i+1} &= A_i B_i + A_i C_i + B_i C_i = A_i B_i + C_i (A_i + B_i) \\ &= A_i B_i + C_i (A_i \overline{B_i} + \overline{A_i} B_i + A_i B_i) = A_i B_i + C_i (A_i \oplus B_i) \\ &= G_i + P_i C_i\end{aligned}$$

όπου:  $P_i = A_i \oplus B_i$  (propagate) και  $G_i = A_i \cdot B_i$  (generate)

- Έτσι έχουμε τις εξής προβλέψεις κρατουμένων:


$$C_1 = G_0 + P_0 C_0$$

$$C_2 = G_1 + P_1 C_1 = G_1 + P_1 G_0 + P_1 P_0 C_0$$

- Το κρατούμενο  $C_i$  αποτελεί το άθροισμα  $i + 1$  παραγόντων και διαθέτει τουλάχιστον έναν παράγοντα  $i + 1$  όρων



# Σχηματικό διάγραμμα CLA των 4-bit

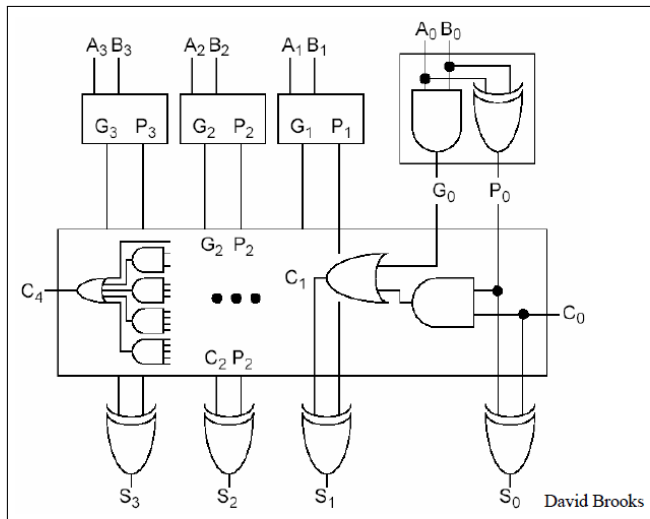


# Ιεραρχική προσέγγιση για το σχεδιασμό CLA περισσότερων ψηφίων

- Στο 1ο επίπεδο (χαμηλότερο) χρησιμοποιούνται αθροιστές πρόβλεψης κρατούμενου των 4-bit
- Κάθε αθροιστής των 4-bit υπολογίζει τα δικά του ψηφία πρόβλεψης ομάδας  $P_G$  και  $G_G$ :


$$P_G = P_3 \cdot P_2 \cdot P_1 \cdot P_0$$
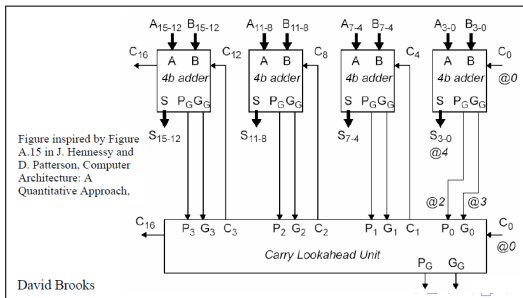
$$G_G = G_3 + G_2P_3 + G_1P_3P_2 + G_0P_3P_2P_1$$



 
# Αθροιστής επιλογής κρατουμένου (carry-select adder)

- Ο αθροιστής επιλογής κρατουμένου προϋπολογίζει και τις δύο πιθανές εξόδους για το κρατούμενο εισόδου  $X$  (δηλαδή για  $X = 0$  και  $X = 1$ ) για ομάδες των  $n$  bit
- Το  $X$  αποτελεί κρατούμενο εξόδου από την προηγούμενη βαθμίδα διάδοσης κρατουμένου



# Υπολογιστική πολυπλοκότητα των βασικών τοπολογιών άθροισης δύο ορισμάτων

- Από τις τρεις βασικές τοπολογίες αθροιστών: RCA, CLA, CSA, τα θεωρητικά καλύτερα χαρακτηριστικά διαθέτει ο CLA (αθροιστής πρόβλεψης κρατουμένου)
- Ο RCA έχει τη χειρότερη επίδοση και ο CSA έχει ενδιάμεσες επιδόσεις
-  Στις διατάξεις FPGA, τα διαθέσιμα κελιά είναι βελτιστοποιούμενα για τοπολογίες ριπής (fast carry chain). Στην περίπτωση αυτή, μπορεί να είναι συμφέρουσα ακόμη και η τοπολογία RCA

Τοπολογία	Χρονική πολυπλοκότητα	Χωρική πολυπλοκότητα
RCA	$O(n)$	$O(n)$
CLA	$O(\log(n))$	$O(n \cdot \log(n))$
CSA	$O(\sqrt{n})$	$O(n)$

# Η πράξη του πολλαπλασιασμού

- Πολλαπλασιασμός δύο δυαδικών αριθμών των  $M$  και  $N$  bit αντίστοιχα
- Η διαδικασία (‘σχολική’ μέθοδος ή “pencil-and-paper”) παράγει  $N$  μερικά γινόμενα των  $M$ -bit
- Η άθροιση των μερικών γινομένων δίνει το τελικό γινόμενο που έχει εύρος  $(M + N)$ -bit
- Παράδειγμα:

1100	:	(12) <sub>10</sub>	πολλαπλασιαστέος (multiplicand)
x 0101	:	(5) <sub>10</sub>	πολλαπλασιαστής (multiplier)
<hr/>			
1100			
0000			μερικά γινόμενα (partial products)
1100			
0000			
<hr/>			
00111100	:	(60) <sub>10</sub>	γινόμενο (product)

# Γενική μορφή του πολλαπλασιασμού


- Πολλαπλασιαστέος:  $Y = (y_{M-1}, y_{M-2}, \dots, y_1, y_0)$
- Πολλαπλασιαστής:  $X = (x_{N-1}, x_{N-2}, \dots, x_1, x_0)$
- Γινόμενο:  $P = (\sum_{j=0}^{M-1} y_j 2^j) \cdot (\sum_{i=0}^{N-1} x_i 2^i) = \sum_{j=0}^{M-1} \sum_{i=0}^{N-1} x_i y_j 2^{i+j}$
- Πολλαπλασιασμός 2 αριθμών των 6-bit:

						$y_5$	$y_4$	$y_3$	$y_2$	$y_1$	$y_0$
						$x_5$	$x_4$	$x_3$	$x_2$	$x_1$	$x_0$
						<hr/>					
						$x_0 y_5$	$x_0 y_4$	$x_0 y_3$	$x_0 y_2$	$x_0 y_1$	$x_0 y_0$
					$x_1 y_5$	$x_1 y_4$	$x_1 y_3$	$x_1 y_2$	$x_1 y_1$	$x_1 y_0$	
				$x_2 y_5$	$x_2 y_4$	$x_2 y_3$	$x_2 y_2$	$x_2 y_1$	$x_2 y_0$		
		$x_3 y_5$	$x_3 y_4$	$x_3 y_3$	$x_3 y_2$	$x_3 y_1$	$x_3 y_0$				
	$x_4 y_5$	$x_4 y_4$	$x_4 y_3$	$x_4 y_2$	$x_4 y_1$	$x_4 y_0$					
$x_5 y_5$	$x_5 y_4$	$x_5 y_3$	$x_5 y_2$	$x_5 y_1$	$x_5 y_0$						
<hr/>											
$p_{11}$	$p_{10}$	$p_9$	$p_8$	$p_7$	$p_6$	$p_5$	$p_4$	$p_3$	$p_2$	$p_1$	$p_0$

# Ο πολλαπλασιαστής τύπου πίνακα (array multiplier)

- Η απλούστερη κυκλωματική δομή πολλαπλασιασμού
- Αποτελείται από μία ορθογώνια διάταξη κελιών για τον υπολογισμό και τη διάδοση των μερικών γινομένων
- Κάθε κελί αποτελείται από έναν πλήρη αθροιστή (πρώτη σειρά) ή μία πύλη AND (σήμα generate) και έναν πλήρη αθροιστή
- Η διάταξη αυτή υλοποιείται με αθροιστές αποθήκευσης κρατουμένου
- Η τελική άθροιση πραγματοποιείται από έναν αθροιστή διάδοσης κρατουμένου
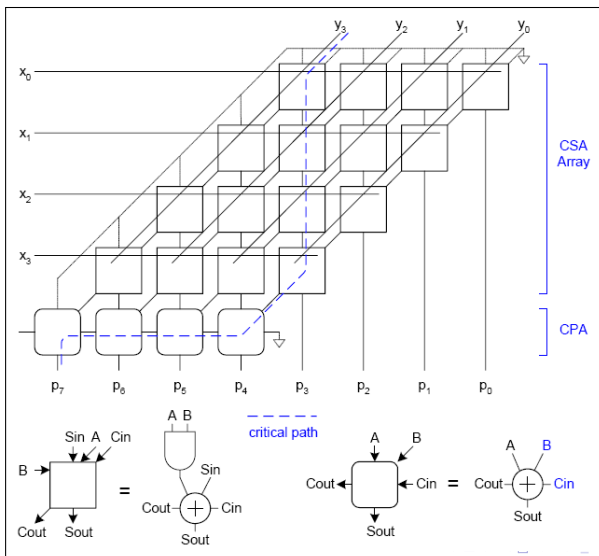
# Κυκλωματική σχεδίαση του πολλαπλασιαστή τύπου πίνακα






# Ολισθητές (shifters)


- Πράξεις ολίσθησης (shift) και περιστροφής (rotation)
- Ολίσθηση
  - Λογική ολίσθηση: μετακίνηση των ψηφίων κατά  $i$  θέσεις και συμπλήρωση των κενών θέσεων με 0
  - Λογική ολίσθηση προς τα αριστερά (LSL: Logical Shift Left)
  - Παράδειγμα:  $1011 \text{ LSL } 1 = 0110$
  - Λογική ολίσθηση προς τα δεξιά (LSR: Logical Shift Right)
  - Παράδειγμα:  $1011 \text{ LSR } 1 = 0101$
  - Αριθμητική ολίσθηση: μετακίνηση των ψηφίων κατά  $i$  θέσεις και συμπλήρωση με το ψηφίο προσήμου (sign bit)
  - Αριθμητική ολίσθηση προς τα δεξιά (ASR: Arithmetic Shift Right)
  - Παράδειγμα:  $1011 \text{ ASR } 1 = 1101$
- Περιστροφή
  - Δεξιά (ROTR) και αριστερή (ROTL)
  - Παραδείγματα:  $1011 \text{ ROTR } 1 = 1101$ ,  $1011 \text{ ROTL } 1 = 0111$

# Δυαδικός ολισθητής δεξιά/αριστερά

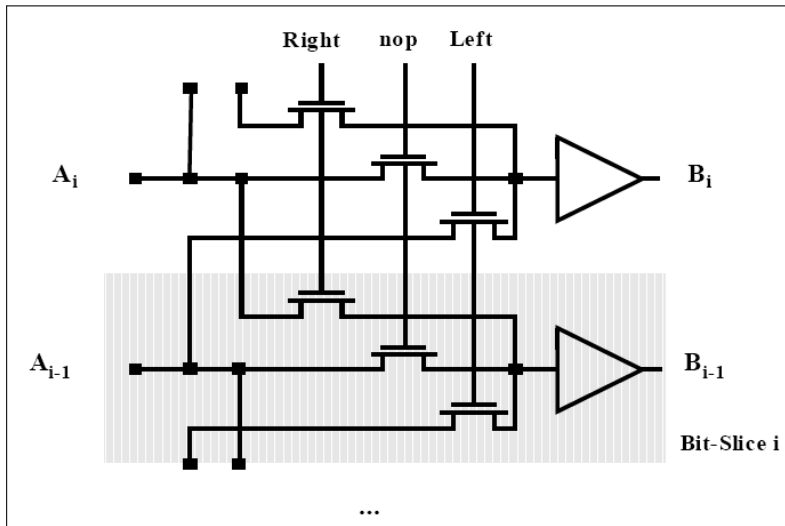
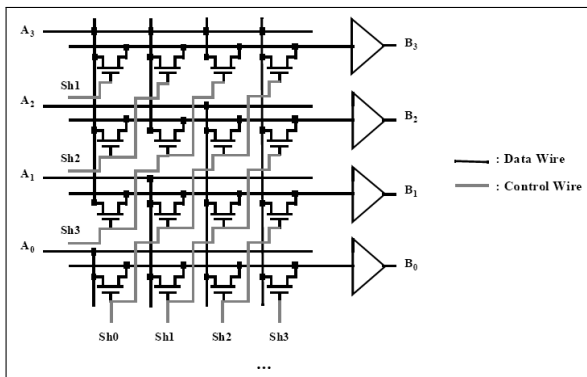
# Βαρελοειδής ολισθητής (barrel shifter)

- Υλοποιεί όλα τα είδη ολίσθησης και περιστροφής
- Απαιτεί μεγάλη επιφάνεια υλικού λόγω των διασυνδέσεών του
- Βαρελοειδής ολισθητής των 4-bit




# Συγκριτές (comparators)

- Ανιχνευτής μηδενός (zero's detector)
- Ανιχνευτής μονάδων (one's detector)
- Συγκριτής ισότητας (equality comparator):  
 $A == B$ ,  $A != B$
- Συγκριτής μεγέθους (magnitude comparator):  
 $A > B$ ,  $A >= B$ ,  $A < B$ ,  $A <= B$

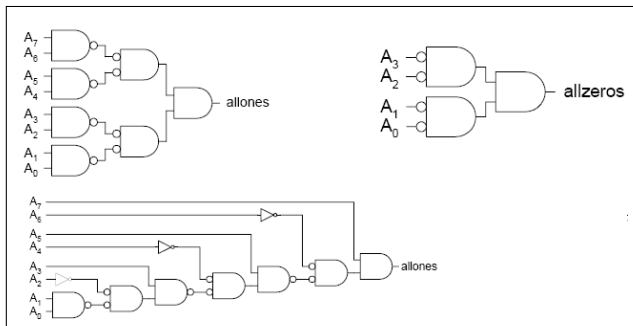
# Ανιχνευτές μηδενός και μονάδων

- Ανιχνευτής  $N$  μονάδων: πύλη AND των  $N$  εισόδων (υλοποιημένη από ισοσταθμισμένο δένδρο πυλών)
- Ανιχνευτής μηδενός: με ανίχνευση μονάδων στο συμπλήρωμα-ως-προς 1 ή με πύλη NOR των  $N$  εισόδων
- Κυκλώματα



 
# Συγκριτής ισότητας

- Σε επίπεδο bit, με πύλη XNOR των 2 εισόδων (τελεστής ισοδυναμίας)
- Για λέξη των  $N$  bit τα αποτελέσματα των πυλών XNOR οδηγούν πύλη AND των  $N$  εισόδων



 
# Συγκριτής ανισότητας

- Υπολογίζουμε τη διαφορά  $B - A$  και παρατηρούμε το πρόσημο του αποτελέσματος της αφαίρεσης
- Η αφαίρεση δύο αριθμών σε συμπλήρωμα-του-2 γίνεται ως εξής:  $B - A = B + \bar{A} + 1$
- Για απρόσημους αριθμούς, παρατηρούμε το κρατούμενο εξόδου



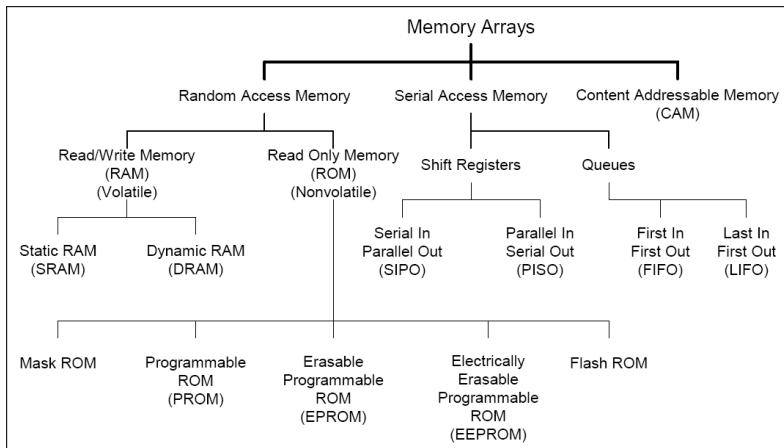
# Κατηγοριοποίηση των συστοιχιών μνήμης (memory arrays)





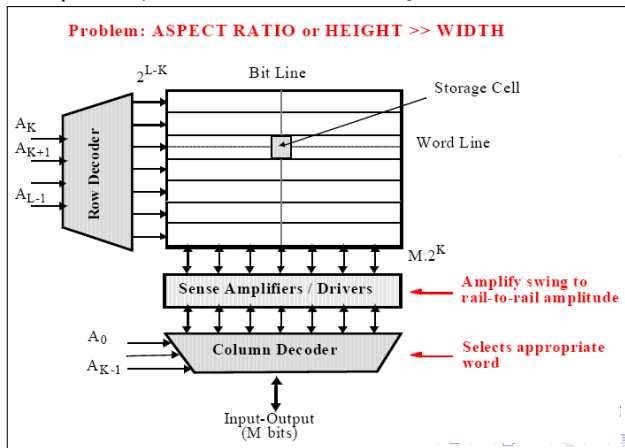
# Βασική οργάνωση μιας μνήμης

- Δομικά στοιχεία μιας τυπικής μνήμης: αποκωδικοποιητής σειράς, αποκωδικοποιητής στήλης, ενισχυτές αίσθησης (sense amplifiers), κελιά αποθήκευσης



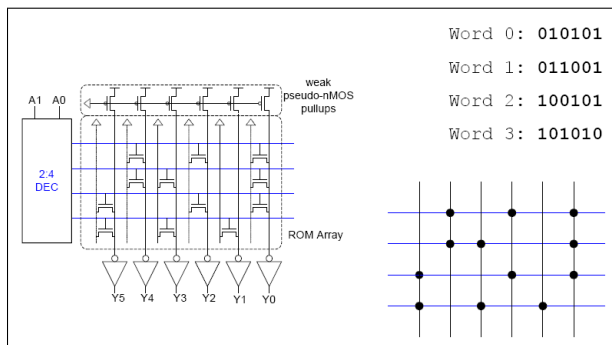
# ROM (Μνήμη μόνο ανάγνωσης)

- Διατηρεί τα περιεχόμενά της και μετά το σβήσιμο της τροφοδοσίας
- Κάθε bit κωδικοποιείται με τη βοήθεια ενός τρανζίστορ
- Παράδειγμα: ROM 4 λέξεων των 6-bit


 
# Υλοποίηση λογικής με μνήμες ROM


- Η ROM μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πίνακας αναζήτησης (LUT) για την υλοποίηση λογικών συναρτήσεων (δηλαδή των πινάκων αληθείας τους)
- Για  $n$  εισόδους και  $k$  εξόδους απαιτούνται  $2^n$   $k$ -bit λέξεις
- FSM:  $n$  είσοδοι,  $k$  έξοδοι, και  $s$  ψηφία για την κωδικοποίηση της κατάστασης
- Υλοποίηση με  $2^{n+s}(k+s)$  bit ROM και  $(k+s)$  bit καταχωρητή




# Μνήμη RAM

- RAM: Random Access Memory: Μνήμη Τυχαίας Προσπέλασης
- Λειτουργίες ανάγνωσης και εγγραφής
- Βασικοί τύποι RAM: SRAM και DRAM
- SRAM: Static RAM (στατική RAM)
  - Τα δεδομένα παραμένουν αποθηκευμένα όσο εφαρμόζεται τάση τροφοδοσίας
  - Κύτταρο μνήμης των 6 τρανζίστορ (6T)
  - Απλή οργάνωση
- DRAM: Dynamic RAM (δυναμική RAM)
  - Απαιτείται περιοδική ανανέωση των περιεχομένων της (refresh)
  - Κύτταρο μνήμης των 1-3 τρανζίστορ
  - Πιο αργή
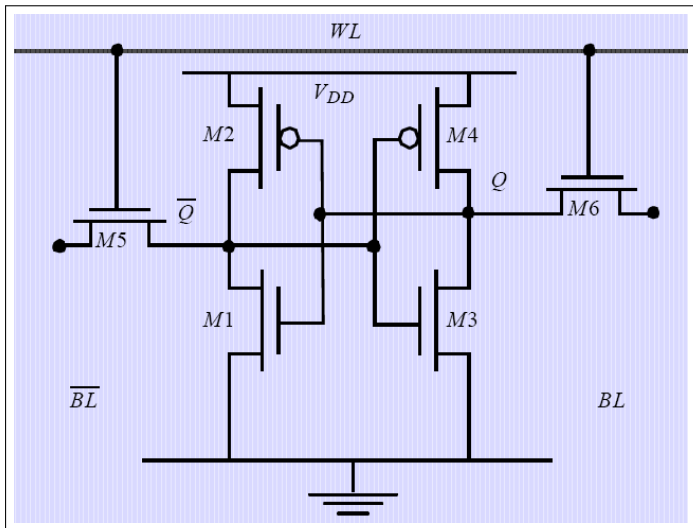
# Τυπικό κελί μνήμης SRAM 6T σε τεχνολογία CMOS




# Φυσική σχεδίαση του κελιού μνήμης 6T

 
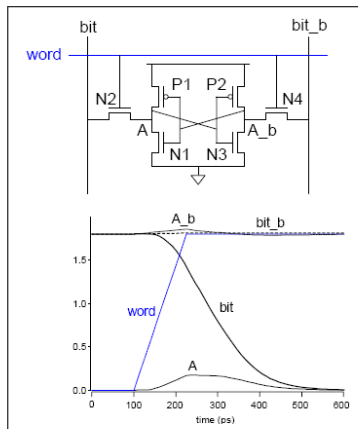
# Διαδικασία ανάγνωσης (SRAM read)

- Προφόρτιση των γραμμών bit και bit\_b σε υψηλή στάθμη
- Ενεργοποίηση της γραμμής word
- Μία από τις δύο γραμμές (bit ή bit\_b) θα οδηγηθεί σε χαμηλή στάθμη
- Έστω  $A = 0$ ,  $A_b = 1$
- Αποφόρτιση της bit, bit\_b σε υψηλή στάθμη
- Για ευσταθή ανάγνωση, ο A δεν πρέπει να μεταβληθεί



## Διαδικασία εγγραφής (SRAM write)

- Οδήγηση της μία γραμμής bit (bit ή bit\_b) σε υψηλή στάθμη και της άλλης σε χαμηλή
- Η χαμηλή τιμή οδηγεί στον κόρο το PMOS του αντιστροφέα και έτσι γίνεται η εγγραφή της τιμής στο κελί
- Έστω  $A = 0$ ,  $A\_b = 1$ , bit = 1, bit\_b = 0

