

Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων

Ανασκόπηση του μαθήματος και θέματα πρακτικής
εξάσκησης

Νικόλαος Καββαδίας
nkavn@uop.gr

26 Ιανουαρίου 2011

Σκιαγράφηση της διάλεξης

- Αναδρομή στο περιεχόμενο του μαθήματος
- Ενδεικτικά θέματα εξετάσεων (θεωρία και ασκήσεις)
- Θέματα για εξάσκηση (θεωρία και ασκήσεις)

Σύνοψη του μαθήματος

■ Διαλέξεις

- 1 Η τεχνολογία VLSI - Διαργασίες CMOS
- 2 Συνδυαστική και ακολουθιακή λογική
- 3 Αριθμητικά κυκλώματα και μνήμες
- 4 Εισαγωγή στη γλώσσα περιγραφής υλικού VHDL: Μέρος 1
- 5 Εισαγωγή στη γλώσσα περιγραφής υλικού VHDL: Μέρος 2
- 6 Η αρχιτεκτονική οργάνωση των FPGA
- 7 Οι αρχιτεκτονικές FPGA Xilinx Spartan-3 και Virtex-5
- 8 Η φυσική σχεδίαση των FPGA
- 9 Μεθοδολογίες σχεδίασης και η ροή λογικής σύνθεσης κυκλωμάτων σε FPGA

■ Ιστότοπος του μαθήματος:


<http://eclass.uop.gr/courses/CST326/>

Δ1: Η τεχνολογία VLSI - Διεργασίες CMOS


- Προκλήσεις και προβλήματα στην ψηφιακή σχεδίαση
- Μετρικά και κόστη στη σχεδίαση ICs (Integrated Circuits)
- Ο αντιστροφέας CMOS - Χαρακτηριστική V_{in}/V_{out} - Περιοχές λειτουργίας
- Κατανάλωση ισχύος σε κυκλώματα CMOS
- Δραστηριότητα μεταβάσεων κόμβου
- Ενδεικτικά θέματα
 - 1) Τι είναι η δραστηριότητα μεταβάσεων κόμβου; Δώστε την εξίσωση υπολογισμού της δυναμικής κατανάλωσης ισχύος που οφείλεται σε αυτή.
 - 2) Αναφέρετε τις περιοχές λειτουργίας και σχεδιάστε τη χαρακτηριστική μεταφοράς τάσης του αντιστροφέα CMOS.

Ο αντιστροφέας CMOS

 - Κυκλωματική σχεδίαση του αντιστροφέα CMOS
- Τα τρανζίστορ NMOS και PMOS σε διακοπτική λειτουργία



 Η χαρακτηριστική μεταφοράς τάσης και οι περιοχές λειτουργίας του αντιστροφέα CMOS



Περιοχή	NMOS	PMOS	Συνθήκη
A	Αποκοπή	Γραμμική	$0 < V_{in} < V_{Tn}$
B	Κόρος	Γραμμική	$V_{Tn} \leq V_{in} < \frac{V_{DD}}{2}$
C	Κόρος	Κόρος	$V_{in} \approx \frac{V_{DD}}{2}$
D	Γραμμική	Κόρος	$\frac{V_{DD}}{2} < V_{in} < V_{DD} - V_{Tp}$
E	Γραμμική	Αποκοπή	$V_{DD} - V_{Tp} \leq V_{in} \leq V_{DD}$

Δραστηριότητα μεταβάσεων κόμβου (node transition activity)

- Αποτελεί τη συχνότητα των μεταβάσεων ανάμεσα σε δύο δοθείσες λογικές καταστάσεις σε έναν κυκλωματικό κόμβο
- Δίνεται από το λόγο του αριθμού των μεταβάσεων στον κόμβο ως προς τον συνολικό αριθμό των αλλαγών στις τιμές εισόδου που επιδρούν στον κόμβο
- Συμβολίζεται με α και υπολογίζεται για τις μεταβάσεις $0 \rightarrow 1$ ($\alpha_{0 \rightarrow 1}$) και $1 \rightarrow 0$ ($\alpha_{1 \rightarrow 0}$)
- Η ενέργεια λόγω της μεταγωγής μιας πύλης CMOS για N κύκλους ρολογιού δίνεται από τη σχέση $E_N = C_L \cdot V_{dd}^2 \cdot n(N)$
- $n(N)$ είναι ο αριθμός των μεταβάσεων $0 \rightarrow 1$ σε N κύκλους ρολογιού
- Για τη μέση δυναμική ισχύ έχουμε:


$$\begin{aligned} P_{avg} &= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{E_N}{N} \cdot f_{clk} \\ &= \left(\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{n(N)}{N} \right) \cdot C_L \cdot V_{dd}^2 \cdot f_{clk} \\ &= \alpha_{0 \rightarrow 1} \cdot C_L \cdot V_{dd}^2 \cdot f_{clk} \end{aligned}$$

Δ2: Συνδυαστική και ακολουθιακή λογική


- Ιδιότητες των κυκλωμάτων CMOS
- Λογική CMOS - Σχεδιασμός PUN και PDN
- Πολυπλέκτης και τρισταθής απομονωτής
- Σχεδιασμός/λειτουργία D-ff και D-latch
- Διάφοροι ορισμοί στα χρονικά διαγράμματα συνδυαστικών και ακολουθιακών κυκλωμάτων
- Ενδεικτικά θέματα
 - 1) Σχεδιάστε κυκλώματα επιπέδου τρανζίστορ για τις εξής λογικές συναρτήσεις:
$$E = (A + \overline{B}) \cdot \overline{C} + D$$
$$F = A \cdot B + B \cdot C + A \cdot C$$
 - 2) Περιγράψτε τη λειτουργία του D flip-flop.

Συνδυαστική και ακολουθιακή λογική

 
- Συνδυαστική λογική: οι έξοδοι αποτελούν συνάρτηση μόνο των εισόδων



 - Ακολουθιακή λογική: οι έξοδοι αποτελούν συνάρτηση των εισόδων και της τρέχουσας κατάστασης (state) η οποία εξαρτάται από προηγούμενες εισόδους




Παράδειγμα: Σύνθετη πύλη

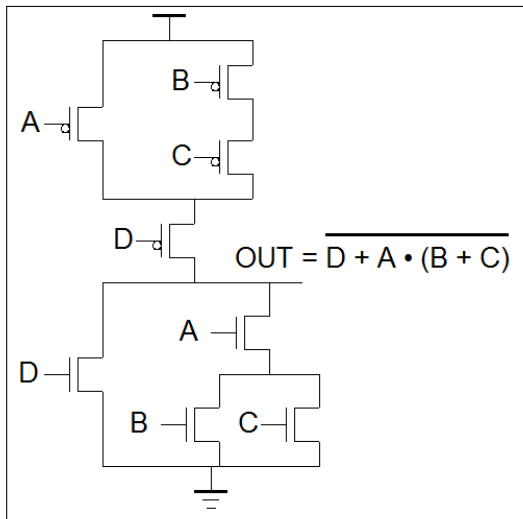


Σχεδιασμός και λειτουργία του μανδαλωτή D

Σχεδιασμός του D-latch

 


Λειτουργία

Για CLK = 0

 


Για CLK = 1

 


Σχεδιασμός και λειτουργία του D flip-flop

Σχεδιασμός του D flip-flop

 


Λειτουργία

Για $CLK = 0$

 

Για $CLK = 1$

 

Δ3: Αριθμητικά κυκλώματα και μνήμες

- Πλήρης αθροιστής, RCA, CLA, πολυπλοκότητα χώρου και χρόνου
- Πολλαπλασιασμός: γενική μορφή, Baugh-Wooley (τύπου πίνακα)
- Συγκριτές
- Μνήμη ROM και υλοποίηση, γενικά στοιχεία για μνήμες RAM
- Ενδεικτικά θέματα
 - 1) Να σχεδιαστεί συγκριτής ισότητας ($A = B$) και ανισοισότητας ($A \geq B, A \leq B$) ο οποίος βασίζεται σε δομή αφαίρεσης και χρησιμοποιεί τον υπολογισμό των σημαιών Z (μηδενικό), C (κρατούμενο) και V (υπερχείλιση).
 - 2) Να σχεδιαστεί μνήμη ROM 4 λέξεων των 5 bit με τα εξής περιεχόμενα: 11011, 00001, 10000, 10101

Δ4-Δ5: Η γλώσσα περιγραφής υλικού VHDL (1)

- Θεμελιώδεις γνώσεις της VHDL
 - ENTITY, ARCHITECTURE, COMPONENT, PACKAGE, PORT
- Συχνά χρησιμοποιούμενα πακέτα (std_logic_1164, std_logic_unsigned)
- CONSTANT, VARIABLE, SIGNAL - Δηλώσεις και αναθέσεις
- Τελεστές της VHDL
- Δομές ακολουθιακού κώδικα
 - PROCESS, λίστα ευαισθησίας
 - Δηλώσεις ελέγχου: IF-ELSIF-ELSE, CASE-WHEN
 - Δηλώσεις επανάληψης: LOOP: FOR scheme or WHILE scheme
 - Περιγραφή ακολουθιακών κυκλωμάτων (χρήση clock, reset)
- Δομές συντρέχοντος κώδικα
 - WHEN-ELSE, WITH-SELECT
- Συνένωση σημάτων (concatenation)

Δ4-Δ5: Η γλώσσα περιγραφής υλικού VHDL (2)

- Συναρτήσεις (FUNCTION) και διαδικασίες (PROCEDURE)
- Παραμετρικές περιγραφές με IF-GENERATE και FOR-GENERATE
- Γενικές σταθερές GENERIC
- Απαριθμητοί τύποι δεδομένων
- Πίνακες - Δήλωση και ανάθεση
- Κανόνες για τη σύνταξη συνθέσιμων περιγραφών
- Σχεδίαση μνήμης ROM (synchronous/asynchronous read)
- Σχεδίαση μνήμης RAM (synchronous/asynchronous read)
- Δήλωση ASSERT
- Περιγραφές ελέγχου/επαλήθευσης (testbenches)
- Όλα τα κυκλώματα των παραδειγμάτων (vhdl4dcd.zip)
- Μεθοδολογία σχεδίασης FSM
- Μεθοδολογία σχεδίασης FSMD

Δ4-5: Ενδεικτικά Θέματα (1)


- 1 Τι περιγράφεται στην ENTITY ενός κυκλώματος:
Α. οι μηχανισμοί λειτουργίας του Β. η διεπαφή του
Γ. ο πίνακας αληθείας του Δ. τα COMPONENT από τα οποία αποτελείται
- 2 Τι περιγράφεται στην ARCHITECTURE ενός κυκλώματος:
Α. η διεπαφή του Β. ο πίνακας αληθείας του
Γ. τα COMPONENT που το συνιστούν Δ. οι μηχανισμοί λειτουργίας του
- 3 Επιλέξτε την ισοδύναμη έκφραση για την αρνητική ακμοπτυροδότηση:
falling_edge(clk)
Α. clk'STABLE and clk = '1' Β. clk'EVENT and clk = '0'
Γ. clk'EVENT and clk = '1' Δ. clk = '0' or clk'EVENT
- 4 Τι είναι ένα αρχείο testbench:
Α. Το top-level αρχείο του κυκλώματος
Β. Αρχείο για τον έλεγχο του κυκλώματος
Γ. Ένα πακέτο με δηλώσεις του χρήστη
Δ. Εναλλακτική περιγραφή του κυκλώματος
- 5 Μία VARIABLE δεν μπορεί:
Α. Να διασυνδέσει δύο αντίτυπα COMPONENT (υποκυκλώματα)
Β. Να χρησιμοποιηθεί μέσα σε μία PROCESS
Γ. Να διαβαστεί και να γραφεί μέσα στην ίδια PROCESS
Δ. Να δηλωθεί στην περιοχή δηλώσεων της PROCESS

Δ4-5: Ενδεικτικά Θέματα (2)

1. Να γραφεί ο κώδικας VHDL κυκλώματος πλειοψηφίας (majority voter) τριών εισόδων του 1-bit.
2. Να γραφεί ο κώδικας VHDL για την αρχιτεκτονική κυκλώματος αντιμετάθεσης ψηφίων (bit swapper) για διανύσματα των 8-bit. Το κύκλωμα θα υλοποιηθεί με χρήση της δήλωσης FOR...GENERATE και έχει την παρακάτω ENTITY.


```
ENTITY bit_swapper IS
  PORT (
    din : IN  std_logic_vector(7 DOWNTO 0);
    dout : OUT std_logic_vector(7 DOWNTO 0)
  );
END bit_swapper;
```

 3. Να σχεδιαστεί το FSM με το διάγραμμα καταστάσεων του σχήματος σε VHDL.



Δ4-5: Ενδεικτικά θέματα (3)

 4. Δίνεται το κύκλωμα του σχήματος. Να γραφεί ο αντίστοιχος κώδικας VHDL. Για την υλοποίηση του D flip-flop χρησιμοποιήστε την απάντησή σας στο προηγούμενο υποερώτημα.



5. Θεωρήστε ότι το παραπάνω κύκλωμα δέχεται είσοδο $RESET = '1'$ κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας του, και στη συνέχεια είναι $RESET = '0'$. Δώστε τις τιμές των A, B, C για τις πρώτες 11 περιόδους λειτουργίας του κυκλώματος. Σχολιάστε τα αποτελέσματα.

Επίλυση της άσκησης 1

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity majority_voter is
  port (
    in1 : in  std_logic;
    in2 : in  std_logic;
    in3 : in  std_logic;
    outp : out std_logic
  );
end majority_voter;

architecture comb of majority_voter is
  signal temp : std_logic_vector(2 downto 0);
begin
  process (in1, in2, in3)
  begin
    temp <= in1 & in2 & in3;
    case temp is
      when "011" | "101" | "110" | "111" => outp <= '1';
      when others                       => outp <= '0';
    end case;
  end process;
end comb;
```

Επίλυση της άσκησης 4

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity dcounter_3b is
  port (
    clk, rst : in  std_logic;
    a, b, c  : out std_logic
  );
end dcounter_3b;

architecture gatelevel of dcounter_3b is
  component dff
    port (
      clk  : in  std_logic;
      rst  : in  std_logic;
      d    : in  std_logic;
      q    : out std_logic;
      q_n  : out std_logic);
  end component;
  signal q_a, q_b, q_c : std_logic;
  signal q_n_a, q_n_b, q_n_c : std_logic;
  signal t0, d_a, d_b : std_logic;
begin
```

```
  U_dff_A: dff port map (
    clk => clk,  rst => rst,
    d   => d_a,  q   => q_a,
    q_n => q_n_a
  );

  U_dff_B: dff port map (
    clk => clk,  rst => rst,
    d   => d_b,  q   => q_b,
    q_n => q_n_b
  );


  U_dff_C: dff port map (
    clk => clk,  rst => rst,
    d   => q_n_c, q   => q_c,
    q_n => q_n_c
  );

  t0 <= q_b or q_c;
  d_a <= q_a xnor t0;
  d_b <= q_b xnor q_c;

  a <= q_a;
  b <= q_b;
  c <= q_c;
end gatelevel;
```

Η οργάνωση ενός μη-προγραμματιζόμενου επεξεργαστή

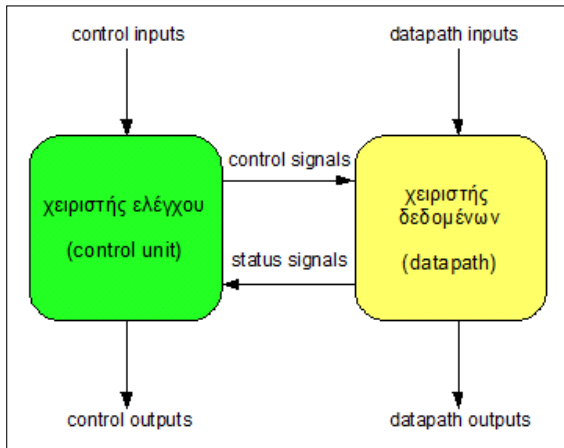- Γενικό σχηματικό διάγραμμα ενός μη προγραμματιζόμενου επεξεργαστή



Το πρόβλημα του μέγιστου κοινού διαιρέτη δύο αριθμών

- Δεχόμαστε ότι: $gcd(n, 0) = gcd(0, n) = gcd(0, 0) = 0$
- Εύρεση αριθμού m ο οποίος να είναι ο μεγαλύτερος θετικός ακέραιος ο οποίος διαιρεί και τους δύο αριθμούς
- Στα αρχαία Ελληνικά μαθηματικά αντιπροσωπεύει το πρόβλημα εύρεσης κοινής αναφοράς για τη μέτρηση δύο ευθύγραμμων τμημάτων
- Αλγόριθμος:

```
int gcd(int a, int b) {
    int result, x, y;
    x = a; y = b;
    if (x!=0 && y!=0) {
        while (x != y) {
            if (x >= y) {
                x = x - y;
            } else {
                y = y - x;
            }
        }
        result = x;
    } else {
        result = 0;
    }
    return (result);
}
```


Αριθμητικό παράδειγμα υπολογισμού του GCD

- Ο μικρότερος αριθμός από δύο αριθμούς a, b αφαιρείται από τον μεγαλύτερο σε διαδοχικά βήματα
- Όταν οι δύο αριθμοί γίνουν ίσοι, τότε ισούνται με το Μέγιστο Κοινό Διαιρέτη τους
- Σε περίπτωση που η διαδικασία φτάσει μέχρι το σημείο που $a = 1$ ή $b = 1$ τότε οι δύο αριθμοί δεν έχουν μη τετραμμένο GCD, δηλαδή μεγαλύτερο του 1
- Παράδειγμα ($a = 196, b = 42$)

Βήμα	A	B
1	196	42
2	154	42
3	112	42
4	70	42
5	28	42
6	28	14
7	14	14

- Το αποτέλεσμα είναι: $gcd(196, 42) = 14$

 Αλγοριθμικό διάγραμμα ροής για τον αλγόριθμο GCD



Περιγραφή της υλοποίησης FSMD του επεξεργαστή GCD (1)

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;

entity gcd is
  generic (
    WIDTH : integer
  );
  port (
    clock : in std_logic;
    reset : in std_logic;
    start : in std_logic;
    a      : in std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0);
    b      : in std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0);
    outp   : out std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0);
    done   : out std_logic
  );
end gcd;

architecture fsmd of gcd is
  type state_type is (s0,s1,s2,s3);
  signal state: state_type;
  signal x, y, res : std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0);
begin
```

Περιγραφή της υλοποίησης FSMD του επεξεργαστή GCD (2)

```
process (clock, reset)
begin
  done <= '0';
  --
  if (reset = '1') then
    state <= s0;
    x <= (others => '0');
    y <= (others => '0');
    res <= (others => '0');
  elsif (clock='1' and clock'EVENT) then
    case state is
      when s0 =>
        if (start = '1') then
          x <= a;
          y <= b;
          state <= s1;
        else
          state <= s0;
        end if;
      when s1 =>
        if (x /= 0 and y /= 0) then
          state <= s2;
        else
          res <= (others => '0');
          state <= s3;
        end if;
    end case;
  end if;
end process;
```

Περιγραφή της υλοποίησης FSMD του επεξεργαστή GCD (3)

```
when s2 =>
  if (x > y) then
    x <= x - y;
    state <= s2;
  elsif (x < y) then
    y <= y - x;
    state <= s2;
  else
    res <= x;
    state <= s3;
  end if;
when s3 =>
  done <= '1';
  state <= s0;
end if;
end process;

outp <= res;

end fsmd;
```


Προσομοίωση του επεξεργαστή GCD

- Δηλώσεις FILE για λήψη εισόδων από αρχείο και εκτύπωση διαγνωστικής εξόδου σε αρχείο

```
file TestDataFile: text open read_mode is "gcd_test_data.txt";  
file ResultsFile: text open write_mode is "gcd_alg_test_results.txt";
```

- Περιεχόμενα του "gcd_test_data.txt" (*A, B, result*)
 
```
21 49 7  
25 30 5  
19 27 1  
40 40 40  
250 190 10  
5 250 5  
1 1 1  
0 0 0
```



Δ6: Η αρχιτεκτονική οργάνωση των FPGA

- Οι προγραμματιζόμενες συσκευές και τα χαρακτηριστικά τους
- Τι είναι FPGA - Λογικό κύτταρο
- Αντίστροφη μηχανική λογικού κυττάρου (π.χ. Xilinx XC3000)
- Τυπικές ιδιότητες των CLB
- Ενδεικτικά θέματα
 - 1) Αναφέρετε γενικά χαρακτηριστικά των προγραμματιζόμενων συσκευών.

Δ7: Οι αρχιτεκτονικές FPGA Xilinx Spartan-3 και Virtex-5

- Αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά των συσκευών Xilinx Spartan-3
- Σχεδίαση μνήμης ROM και RAM (γενικά)
- Τρόποι χρήσης ενσωματωμένων πολλαπλασιαστών
- Αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά των συσκευών Xilinx Virtex-5
- Ο ενσωματωμένος χειριστής δεδομένων DSP48E
- Τρόποι χρήσης της μονάδας DSP48E

Δ7: Ενδεικτικά θέματα (1)

- 1) Αναφέρετε τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά των συσκευών FPGA Xilinx Spartan-3.
- 2) Αναφέρετε τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά των συσκευών FPGA Xilinx Virtex-5.
- 3) Θεωρήστε ότι διαθέτετε μία βιβλιοθήκη μονάδων RTL η οποία απαρτίζεται από αθροιστές (ADD), αφαιρέτες (SUB) και αριστερούς (SHL) και δεξιούς (SHR) λογικούς ολισθητές κατά σταθερή ποσότητα n . Ζητείται να σχεδιαστεί το σχηματικό διάγραμμα μονάδας για τον πολλαπλασιασμό μιας εισόδου x με τις σταθερές 5, 33, και 77. Η μονάδα θα διαθέτει τις αντίστοιχες εξόδους u, v, w . Σημειώνεται ότι η ολίσθηση κατά n θέσεις αριστερά ισοδυναμεί με πολλαπλασιασμό με το 2^n και η ολίσθηση κατά n θέσεις δεξιά, με διαίρεση με το 2^n . Αναφέρετε γενικά χαρακτηριστικά των προγραμματιζόμενων συσκευών.


Δ7: Ενδεικτικά θέματα (1)

- 4) Θεωρήστε το απλοποιημένο σχηματικό διάγραμμα της μονάδας Virtex-4 DSP48 του παρακάτω σχήματος. Ζητείται να σχεδιαστεί πολλαπλασιαστής μιγαδικών αριθμών, ακρίβειας πραγματικού και φανταστικού μέρους των 18-bit, με μονάδες DSP48. Αιτιολογήστε πόσες μονάδες θα χρειαστείτε και στη συνέχεια δώστε το αντίστοιχο σχηματικό διάγραμμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Έστω οι μιγαδικοί αριθμοί $z_1 = a + i \cdot b = (a, b)$ και

$z_2 = c + i \cdot d = (c, d)$. Το γινόμενο τους z_3 δίνεται από τη σχέση:
 
$$z_3 = z_1 \times z_2 = (ac - bd) + i \cdot (ad + bc) = (ac - bd, ad + bc)$$



Δ8: Η φυσική σχεδίαση των FPGA

- Γνωρίσματα των επαναδιαμορφώσιμων αρχιτεκτονικών
- Γενικά για τους προγραμματιζόμενους διακόπτες
- Κύτταρα SRAM
- Αντιασφάλειες (antifuses)
- Προγραμματιζόμενες διασυνδέσεις Xilinx
- Ενδεικτικά θέματα
 - 1) Ποια η διαφορά ανάμεσα στις διαμορφώσιμες και στις επαναδιαμορφώσιμες συσκευές;
 - 2) Αναφέρετε γενικά χαρακτηριστικά των προγραμματιζόμενων διακοπτών.

Δ9: Μεθοδολογίες σχεδίασης και η ροή λογικής σύνθεσης κυκλωμάτων σε FPGA

- Λογική σύνθεση
- Διαδικασίες στο frontend και στο backend ενός εργαλείου λογικής σύνθεσης
- Προσομοίωση - Τι και ποια είναι τα συνηθέστερα είδη προσομοίωσης;
- Χωροθέτηση - Τοποθέτηση - Διασύνδεση
- Ερμηνεία παραγόμενων αρχείων από εργαλεία λογικής σύνθεσης
- Ενδεικτικά θέματα
 - 1) Τι είναι η λογική σύνθεση; Να δοθεί διάγραμμα ροής της τυπικής ροής λογικής σύνθεσης;

Η ροή της διαδικασίας λογικής σύνθεσης

- Η συγκεκριμένη ροή εστιάζει στις τεχνολογίες FPGA. Τα περισσότερα εργαλεία CAD χωρίζονται σε frontend και backend
 - frontend: μετατροπή της περιγραφής του κυκλώματος σε netlist
 - backend: λογική σύνθεση της netlist

