

Σκιαγράφηση της διάλεξης

Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων

Ανασκόπηση του μαθήματος και θέματα πρακτικής
εξάσκησης

Νικόλαος Καββαδίας
nkavv@uop.gr

26 Ιανουαρίου 2011

Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr

Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων

Σύνοψη του μαθήματος

■ Διαλέξεις

- 1 Η τεχνολογία VLSI - Διεργασίες CMOS
- 2 Συνδυαστική και ακολουθιακή λογική
- 3 Αριθμητικά κυκλώματα και μνήμες
- 4 Εισαγωγή στη γλώσσα περιγραφής υλικού VHDL: Μέρος 1
- 5 Εισαγωγή στη γλώσσα περιγραφής υλικού VHDL: Μέρος 2
- 6 Η αρχιτεκτονική οργάνωση των FPGA
- 7 Οι αρχιτεκτονικές FPGA Xilinx Spartan-3 και Virtex-5
- 8 Η φυσική σχεδίαση των FPGA
- 9 Μεθοδολογίες σχεδίασης και η ροή λογικής σύνθεσης κυκλωμάτων σε FPGA

■ Ιστότοπος του μαθήματος:

<http://ecllass.uop.gr/courses/CST326/>

- Αναδρομή στο περιεχόμενο του μαθήματος
- Ενδεικτικά θέματα εξετάσεων (θεωρία και ασκήσεις)
- Θέματα για εξάσκηση (θεωρία και ασκήσεις)

Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr

Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων

Δ1: Η τεχνολογία VLSI - Διεργασίες CMOS

- Προκλήσεις και προβλήματα στην ψηφιακή σχεδίαση
- Μετρικά και κόστη στη σχεδίαση ICs (Integrated Circuits)
- Ο αντιστροφέας CMOS - Χαρακτηριστική V_{in}/V_{out} - Περιοχές λειτουργίας
- Κατανάλωση ισχύος σε κυκλώματα CMOS
- Δραστηριότητα μεταβάσεων κόμβου
- Ενδεικτικά θέματα
 - 1) Τι είναι ο δραστηριότητα μεταβάσεων κόμβου; Δώστε την εξίσωση υπολογισμού της δυναμικής κατανάλωσης ισχύος που οφείλεται σε αυτή.
 - 2) Αναφέρετε τις περιοχές λειτουργίας και σχεδιάστε τη χαρακτηριστική μεταφοράς τάσης του αντιστροφέα CMOS.

Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr


Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων

Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr

Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων

Ο αντιστροφέας CMOS

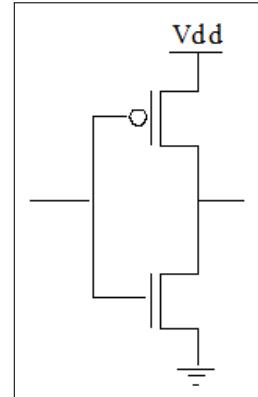- Κυκλωματική σχεδίαση του αντιστροφέα CMOS
- Τα τρανζίστορ NMOS και PMOS σε διακοπτική λειτουργία



Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr

Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων

Δραστηριότητα μεταβάσεων κόμβου (node transition activity)


- Αποτελεί τη συχνότητα των μεταβάσεων ανάμεσα σε δύο δοθείσες λογικές καταστάσεις σε έναν κυκλωματικό κόμβο
- Δίνεται από το λόγο του αριθμού των μεταβάσεων στον κόμβο ως προς τον συνολικό αριθμό των αλλαγών στις τιμές εισόδου που επιδρούν στον κόμβο
- Συμβολίζεται με α και υπολογίζεται για τις μεταβάσεις $0 \rightarrow 1$ ($\alpha_{0 \rightarrow 1}$) και $1 \rightarrow 0$ ($\alpha_{1 \rightarrow 0}$)
- Η ενέργεια λόγω της μεταγωγής μιας πύλης CMOS για N κύκλους ρολογιού δίνεται από τη σχέση $E_N = C_L \cdot V_{dd}^2 \cdot n(N)$
- $n(N)$ είναι ο αριθμός των μεταβάσεων $0 \rightarrow 1$ σε N κύκλους ρολογιού
- Για τη μέση δυναμική ισχύ έχουμε:

$$\begin{aligned} P_{avg} &= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{E_N}{N} \cdot f_{clk} \\ &= \left(\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{n(N)}{N} \right) \cdot C_L \cdot V_{dd}^2 \cdot f_{clk} \\ &= \alpha_{0 \rightarrow 1} \cdot C_L \cdot V_{dd}^2 \cdot f_{clk} \end{aligned}$$

Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr

Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων

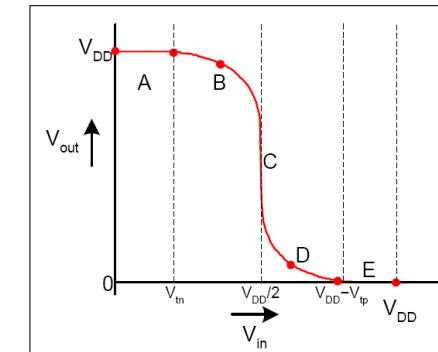Η χαρακτηριστική μεταφοράς τάσης και οι περιοχές λειτουργίας του αντιστροφέα CMOS



Περιοχή	NMOS	PMOS	Συνθήκη
A	Αποκοπή	Γραμμική	$0 < V_{in} < V_{Tn}$
B	Κόρος	Γραμμική	$V_{Tn} \leq V_{in} < \frac{V_{DD}}{2}$
C	Κόρος	Κόρος	$V_{in} \simeq \frac{V_{DD}}{2}$
D	Γραμμική	Κόρος	$\frac{V_{DD}}{2} < V_{in} < V_{DD} - V_{Tp}$
E	Γραμμική	Αποκοπή	$V_{DD} - V_{Tp} \leq V_{in} \leq V_{DD}$

Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων

Δ2: Συνδυαστική και ακολουθιακή λογική

- Ιδιότητες των κυκλωμάτων CMOS
- Λογική CMOS - Σχεδιασμός PUN και PDN
- Πολυπλέκτης και τρισταθής απομονωτής
- Σχεδιασμός/λειτουργία D-ff και D-latch
- Διάφοροι ορισμοί στα χρονικά διαγράμματα συνδυαστικών και ακολουθιακών κυκλωμάτων
- Ενδεικτικά θέματα

1) Σχεδιάστε κυκλώματα επιπέδου τρανζίστορ για τις εξής λογικές συναρτήσεις:

$$E = (A + \bar{B}) \cdot \bar{C} + D$$

$$F = A \cdot B + B \cdot C + A \cdot C$$

2) Περιγράψτε τη λειτουργία του D flip-flop.


Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr

Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων


Νικόλαος Καββαδίας nkavv@uop.gr Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων

Συνδυαστική και ακολουθιακή λογική

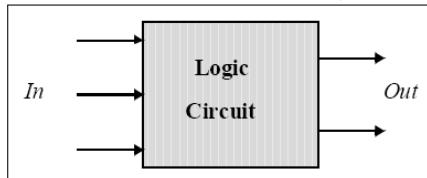- Συνδυαστική λογική: οι έξοδοι αποτελούν συνάρτηση μόνο των εισόδων



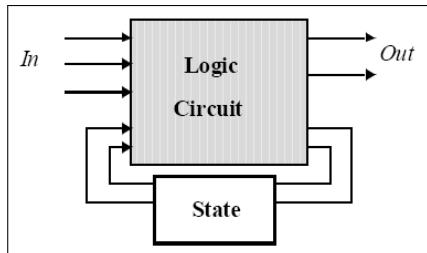- Ακολουθιακή λογική: οι έξοδοι αποτελούν συνάρτηση των εισόδων και της τρέχουσας κατάστασης (state) η οποία εξαρτάται από προηγούμενες εισόδους




Νικόλαος Καββαδίας nikavv@uop.gr

Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων


Σχεδιασμός και λειτουργία του μανδαλωτή D

Σχεδιασμός του D-latch

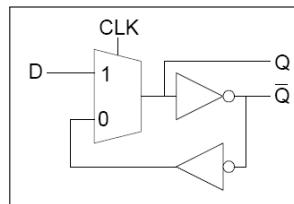


Λειτουργία

Για $CLK = 0$

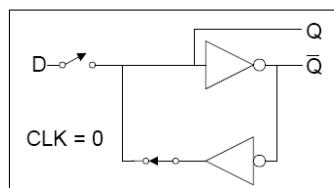


Για $CLK = 1$

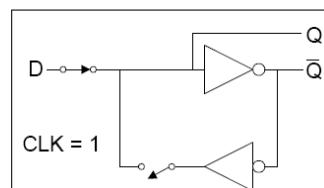

Νικόλαος Καββαδίας nikavv@uop.gr

Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων

Παράδειγμα: Σύνθετη πύλη

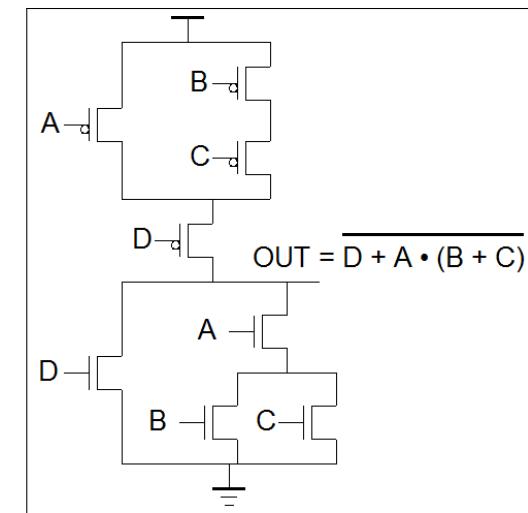


Νικόλαος Καββαδίας nikavv@uop.gr

Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων


Σχεδιασμός και λειτουργία του D flip-flop

Σχεδιασμός του D flip-flop

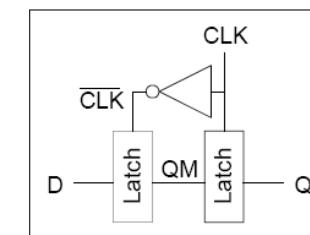


Λειτουργία

Για $CLK = 0$

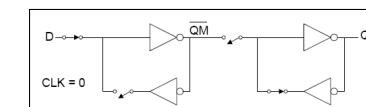

Για $CLK = 1$

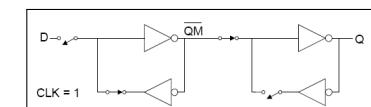

Νικόλαος Καββαδίας nikavv@uop.gr

Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων

Δ3: Αριθμητικά κυκλώματα και μνήμες

- Πλήρης αθροιστής, RCA, CLA, πολυπλοκότητα χώρου και χρόνου
- Πολλαπλασιασμός: γενική μορφή, Baugh-Wooley (τύπου πίνακα)
- Συγκριτές
- Μνήμη ROM και υλοποίηση, γενικά στοιχεία για μνήμες RAM
- Ενδεικτικά θέματα
 - 1) Να σχεδιαστεί συγκριτής ισότητας ($A = B$) και ανισοτήτας ($A \geq B, A \leq B$) ο οποίος βασίζεται σε δομή αφαιρεστικής και χρονισμοποιεί τον υπολογισμό των σημαίων Z (μηδενικό), C (κρατούμενο) και V (υπερχείλιση).
 - 2) Να σχεδιαστεί μνήμη ROM 4 λέξεων των 5 bit με τα εξής περιεχόμενα: 11011, 00001, 10000, 10101

Νικόλαος Καββαδίας nikavv@uop.gr

Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων

Δ4-Δ5: Η γλώσσα περιγραφής υλικού VHDL (1)

Δ4-Δ5: Η γλώσσα περιγραφής υλικού VHDL (1)

- Θεμελιώδεις γνώσεις της VHDL
 - ENTITY, ARCHITECTURE, COMPONENT, PACKAGE, PORT
- Συχνά χρησιμοποιούμενα πακέτα (std_logic_1164, std_logic_unsigned)
- CONSTANT, VARIABLE, SIGNAL - Δηλώσεις και αναθέσεις
- Τελεστές της VHDL
- Δομές ακολουθιακού κώδικα
 - PROCESS, λίστα ενασθοσίας
 - Δηλώσεις ελέγχου: IF-ELSIF-ELSE, CASE-WHEN
 - Δηλώσεις επανάληψης: LOOP: FOR scheme or WHILE scheme
 - Περιγραφή ακολουθιακών κυκλωμάτων (χρήση clock, reset)
- Δομές συντρέχοντος κώδικα
 - WHEN-ELSE, WITH-SELECT
- Συνένωση σημάτων (concatenation)

Νικόλαος Καββαδίας nikavv@uop.gr

Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων

Δ4-Δ5: Η γλώσσα περιγραφής υλικού VHDL (2)

- Συναρτήσεις (FUNCTION) και διαδικασίες (PROCEDURE)
- Παραμετρικές περιγραφές με IF-GENERATE και FOR-GENERATE
- Γενικές σταθερές GENERIC
- Απαριθμητοί τύποι δεδομένων
- Πίνακες - Δήλωση και ανάθεση
- Κανόνες για τη σύνταξη συνθέσιμων περιγραφών
- Σχεδίαση μνήμης ROM (synchronous/asynchronous read)
- Σχεδίαση μνήμης RAM (synchronous/asynchronous read)
- Δήλωση ASSERT
- Περιγραφές ελέγχου/επαλήθευσης (testbenches)
- Όλα τα κυκλώματα των παραδειγμάτων (vhdl4dcd.zip)
- Μεθοδολογία σχεδίασης FSM
- Μεθοδολογία σχεδίασης FSMD

Νικόλαος Καββαδίας nikavv@uop.gr

Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων

Δ4-5: Ενδεικτικά θέματα (1)

- 1 Τι περιγράφεται στην ENTITY ενός κυκλώματος:
 - A. οι μηχανισμοί λειτουργίας του
 - B. η διεπαφή του
 - C. ο πίνακας αληθείας του
 - D. τα COMPONENT από τα οποία αποτελείται
- 2 Τι περιγράφεται στην ARCHITECTURE ενός κυκλώματος:
 - A. η διεπαφή του
 - B. ο πίνακας αληθείας του
 - C. τα COMPONENT του το συνιστούν
 - D. οι μηχανισμοί λειτουργίας του
- 3 Επιλέξτε την ισοδύναμη έκφραση για την αρνητική ακμοπυρδότηση:
 - falling_edge(clk)
 - A. clk'STABLE and clk = '1'
 - B. clk'EVENT and clk = '0'
 - C. clk'EVENT and clk = '1'
 - D. clk = '0' or clk'EVENT
- 4 Τι είναι ένα αρχείο testbench:
 - A. To top-level αρχείο του κυκλώματος
 - B. Αρχείο για τον έλεγχο του κυκλώματος
 - C. Ένα πακέτο με δηλώσεις του χρήστη
 - D. Εναλλακτική περιγραφή του κυκλώματος
- 5 Μία VARIABLE δεν μπορεί:
 - A. Να διασυνδέσει δύο αντίτυπα COMPONENT (υποκυκλώματα)
 - B. Να χρησιμοποιηθεί μέσα σε μία PROCESS
 - C. Να διαβαστεί και να γραφεί μέσα στην ίδια PROCESS
 - D. Να δηλωθεί στην περιοχή δηλώσεων της PROCESS

Νικόλαος Καββαδίας nikavv@uop.gr


Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων

Δ4-5: Ενδεικτικά θέματα (2)

- Να γραφεί ο κώδικας VHDL κυκλώματος πλειοψηφίας (majority voter) τριών εισόδων του 1-bit.
- Να γραφεί ο κώδικας VHDL για την αρχιτεκτονική κυκλώματος αντιμετάθεσης ψηφίων (bit swapper) για διανύσματα των 8-bit. Το κύκλωμα θα υλοποιηθεί με χρήση της δήλωσης FOR...GENERATE και έχει την παρακάτω ENTITY.

```
ENTITY bit_swapper IS
  PORT (
    din : IN std_logic_vector(7 DOWNTO 0);
    dout : OUT std_logic_vector(7 DOWNTO 0)
  );
END bit_swapper;
```

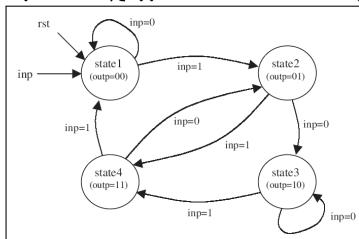- Να σχεδιαστεί το FSM με το διάγραμμα καταστάσεων του σχήματος σε VHDL.



Νικόλαος Καββαδίας nikavv@uop.gr

Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων

Επίλυση της άσκησης 1

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity majority_voter is
  port (
    in1 : in std_logic;
    in2 : in std_logic;
    in3 : in std_logic;
    outp : out std_logic
  );
end majority_voter;


architecture comb of majority_voter is
  signal temp : std_logic_vector(2 downto 0);
begin
  process (in1, in2, in3)
  begin
    temp <= in1 & in2 & in3;
    case temp is
      when "011" | "101" | "110" | "111" => outp <= '1';
      when others => outp <= '0';
    end case;
  end process;
end comb;
```

Νικόλαος Καββαδίας nikavv@uop.gr

Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων

Δ4-5: Ενδεικτικά θέματα (3)

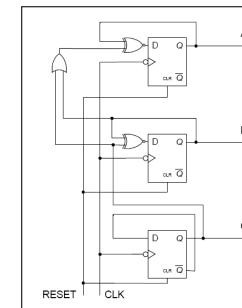- Δίνεται το κύκλωμα του σχήματος. Να γραφεί ο αντίστοιχος κώδικας VHDL. Για την υλοποίηση του D flip-flop χρησιμοποιήστε την απάντησή σας στο προηγούμενο υποεργώτημα.



- Θεωρήστε ότι το παραπάνω κύκλωμα δέχεται είσοδο RESET = '1' κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας του, και στη συνέχεια είναι RESET = '0'. Δώστε τις τιμές των A, B, C για τις πρώτες 11 περιόδους λειτουργίας του κυκλώματος. Σχολιάστε τα αποτελέσματα.

Νικόλαος Καββαδίας nikavv@uop.gr

Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων

Επίλυση της άσκησης 4

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity dcounter_3b is
  port (
    clk, rst : in std_logic;
    a, b, c : out std_logic
  );
end dcounter_3b;

architecture gatelevel of dcounter_3b is
  component dff
    port (
      clk : in std_logic;
      rst : in std_logic;
      d : in std_logic;
      q : out std_logic;
      q_n : out std_logic);
  end component;
  signal q_a, q_b, q_c : std_logic;
  signal q_n_a, q_n_b, q_n_c : std_logic;
  signal t0, d_a, d_b : std_logic;
begin
  q_a <= q_b or q_c;
  d_a <= q_a xnor t0;
  d_b <= q_b xnor q_c;
  a <= q_a;
  b <= q_b;
  c <= q_c;
end gatelevel;
```

```
U_dff_A: dff port map (
  clk => clk,   rst => rst,
  d => d_a,   q => q_a,
  q_n => q_n_a
);

U_dff_B: dff port map (
  clk => clk,   rst => rst,
  d => d_b,   q => q_b,
  q_n => q_n_b
);

U_dff_C: dff port map (
  clk => clk,   rst => rst,
  d => q_n_c, q => q_c,
  q_n => q_n_c
);


t0 <= q_b or q_c;
d_a <= q_a xnor t0;
d_b <= q_b xnor q_c;
a <= q_a;
b <= q_b;
c <= q_c;
```

Νικόλαος Καββαδίας nikavv@uop.gr

Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων

Η οργάνωση ενός μη-προγραμματιζόμενου επεξεργαστή

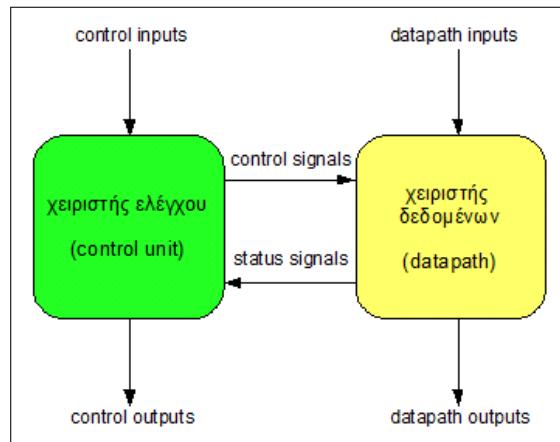- Γενικό σχηματικό διάγραμμα ενός μη προγραμματιζόμενου επεξεργαστή



Νικόλαος Καββαδίας nikavv@uop.gr

Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων

Αριθμητικό παράδειγμα υπολογισμού του GCD

- Ο μικρότερος αριθμός από δύο αριθμούς a, b αφαιρείται από τον μεγαλύτερο σε διαδοχικά βήματα
- Όταν οι δύο αριθμοί γίνονται ίσοι, τότε ισούνται με το Μέγιστρο Κοινό Διαιρέτη τους
- Σε περίπτωση που η διαδικασία φτάσει μέχρι το σημείο που $a = 1$ ή $b = 1$ τότε οι δύο αριθμοί δεν έχουν μη τετραμένο GCD, δηλαδή μεγαλύτερο του 1
- Παράδειγμα ($a = 196, b = 42$)

Βήμα	A	B
1	196	42
2	154	42
3	112	42
4	70	42
5	28	42
6	28	14
7	14	14

- Το αποτέλεσμα είναι: $gcd(196, 42) = 14$

Το πρόβλημα του μέγιστου κοινού διαιρέτη δύο αριθμών


- Δεχόμαστε ότι: $gcd(n, 0) = gcd(0, n) = gcd(0, 0) = 0$
- Εύρεση αριθμού m ο οποίος να είναι ο μεγαλύτερος θετικός ακέραιος ο οποίος διαιρεί και τους δύο αριθμούς
- Στα αρχαία Ελληνικά μαθηματικά αντιτροσωπεύει το πρόβλημα εύρεσης κοινής αναφοράς για τη μέτρηση δύο ευθύγραμμων τυμάτων
- Αλγόριθμος:

```
int gcd(int a, int b) {  
    int result, x, y;  
    x = a; y = b;  
    if (x!=0 && y!=0) {  
        while (x != y) {  
            if (x >= y) {  
                x = x - y;  
            } else {  
                y = y - x;  
            }  
        }  
        result = x;  
    } else {  
        result = 0;  
    }  
    return (result);  
}
```

Νικόλαος Καββαδίας nikavv@uop.gr

Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων

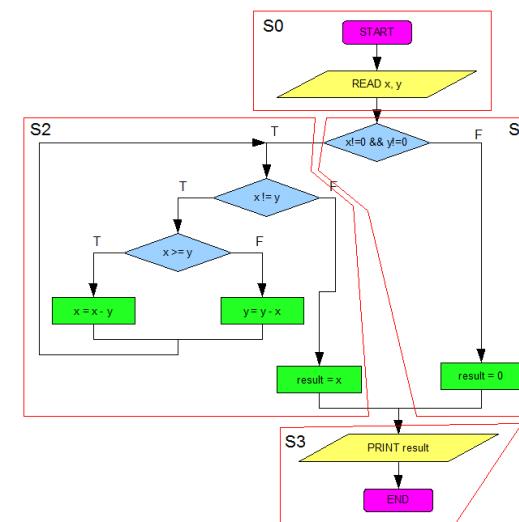Αλγορίθμικό διάγραμμα ροής για τον αλγόριθμο GCD



Νικόλαος Καββαδίας nikavv@uop.gr

Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων

Νικόλαος Καββαδίας nikavv@uop.gr

Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων

Περιγραφή της υλοποίησης FSMD του επεξεργαστή GCD (1)

```

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;

entity gcd is
  generic (
    WIDTH : integer
  );
  port (
    clock : in std_logic;
    reset : in std_logic;
    start : in std_logic;
    a      : in std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0);
    b      : in std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0);
    outp  : out std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0);
    done   : out std_logic
  );
end gcd;

architecture fsmd of gcd is
type state_type is (s0,s1,s2,s3);
signal state: state_type;
signal x, y, res : std_logic_vector(WIDTH-1 downto 0);
begin

```

Νικόλαος Καββαδίας nikavv@uop.gr

Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων

Περιγραφή της υλοποίησης FSMD του επεξεργαστή GCD (3)

```

when s2 =>
  if (x > y) then
    x <= x - y;
    state <= s2;
  elsif (x < y) then
    y <= y - x;
    state <= s2;
  else
    res <= x;
    state <= s3;
  end if;
when s3 =>
  done <= '1';
  state <= s0;
end case;
end if;
end process;

outp <= res;
end fsmd;

```

Νικόλαος Καββαδίας nikavv@uop.gr

Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων

Περιγραφή της υλοποίησης FSMD του επεξεργαστή GCD (2)

```

process (clock, reset)
begin
  done <= '0';
  --
  if (reset = '1') then
    state <= s0;
    x <= (others => '0');
    y <= (others => '0');
    res <= (others => '0');
  elsif (clock='1' and clock'EVENT) then
    case state is
      when s0 =>
        if (start = '1') then
          x <= a;
          y <= b;
          state <= s1;
        else
          state <= s0;
        end if;
      when s1 =>
        if (x /= 0 and y /= 0) then
          state <= s2;
        else
          res <= (others => '0');
          state <= s3;
        end if;
    end case;
  end if;
end process;

```

Νικόλαος Καββαδίας nikavv@uop.gr

Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων

Προσομοίωση του επεξεργαστή GCD

- Δηλώσεις FILE για λήψη εισόδων από αρχείο και εκτύπωση διαγνωστικής εξόδου σε αρχείο

```

file TestDataFile: text open read_mode is "gcd_test_data.txt";
file ResultsFile: text open write_mode is "gcd_alg_test_results.txt";


```

- Περιεχόμενα του "gcd_test_data.txt" (*A, B, result*)

```

21 49 7
25 30 5
19 27 1
40 40 40
250 190 10
5 250 5
1 1 1
0 0 0

```

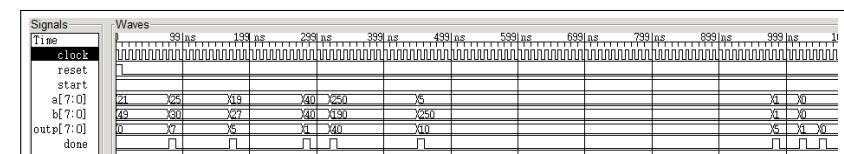

Νικόλαος Καββαδίας nikavv@uop.gr

Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων

Δ6: Η αρχιτεκτονική οργάνωση των FPGA

- Οι προγραμματιζόμενες συσκευές και τα χαρακτηριστικά τους
- Τι είναι FPGA - Λογικό κύτταρο
- Αντίστροφη μηχανική λογικού κυττάρου (π.χ. Xilinx XC3000)
- Τυπικές ιδιότητες των CLB
- Ενδεικτικά θέματα
 - 1) Αναφέρετε γενικά χαρακτηριστικά των προγραμματιζόμενων συσκευών.

Νικόλαος Καββαδίας nikavv@uop.gr

Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων

Δ7: Οι αρχιτεκτονικές FPGA Xilinx Spartan-3 και Virtex-5

- Αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά των συσκευών Xilinx Spartan-3
- Σχεδίαση μνήμης ROM και RAM (γενικά)
- Τρόποι χρήσης ενσωματωμένων πολλαπλασιαστών
- Αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά των συσκευών Xilinx Virtex-5
- Ο ενσωματωμένος χειριστής δεδομένων DSP48E
- Τρόποι χρήσης της μονάδας DSP48E

Δ7: Ενδεικτικά θέματα (1)

- 1) Αναφέρετε τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά των συσκευών FPGA Xilinx Spartan-3.
- 2) Αναφέρετε τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά των συσκευών FPGA Xilinx Virtex-5.
- 3) Θεωρήστε ότι διαθέτετε μία βιβλιοθήκη μονάδων RTL η οποία απαρτίζεται από αθροιστές (ADD), αφαιρέτες (SUB) και αριστερούς (SHL) και δεξιούς (SHR) λογικούς ολισθητές κατά σταθερή ποσότητα n . Ζητείται να σχεδιαστεί το σχηματικό διάγραμμα μονάδας για τον πολλαπλασιασμό μιας εισόδου x με τις σταθερές 5, 33, και 77. Η μονάδα θα διαθέτει τις αντίστοιχες εξόδους u, v, w . Σημειώνεται ότι η ολίσθηση κατά n θέσεις αριστερά ισοδυναμεί με πολλαπλασιασμό με το 2^n και η ολίσθηση κατά n θέσεις δεξιά, με διαίρεση με το 2^n . Αναφέρετε γενικά χαρακτηριστικά των προγραμματιζόμενων συσκευών.

Νικόλαος Καββαδίας nikavv@uop.gr

Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων


Δ7: Ενδεικτικά θέματα (1)

- 4) Θεωρήστε το απλοποιημένο σχηματικό διάγραμμα της μονάδας Virtex-4 DSP48 του παρακάτω σχήματος. Ζητείται να σχεδιαστεί πολλαπλασιαστής μηχανικών αριθμών, ακρίβειας πραγματικού και φανταστικού μέρους των 18-bit, με μονάδες DSP48. Αιτιολογήστε πότες μονάδες θα χρειαστείτε και στη συνέχεια δώστε το αντίστοιχο σχηματικό διάγραμμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Έστω οι μηχανικοί αριθμοί $z_1 = a + i \cdot b = (a, b)$ και

$z_2 = c + i \cdot d = (c, d)$. Το γνώμενο τους z_3 δίνεται από τη σχέση:
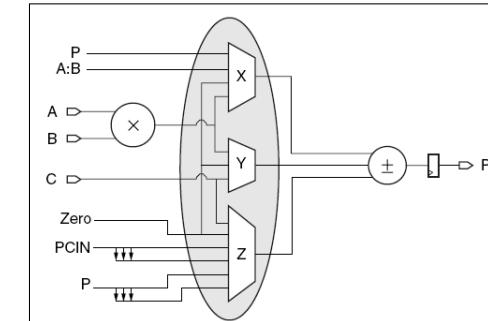
$$z_3 = z_1 \times z_2 = (ac - bd) + i \cdot (ad + bc) = (ac - bd, ad + bc)$$



Νικόλαος Καββαδίας nikavv@uop.gr

Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων

Δ8: Η φυσική σχεδίαση των FPGA

- Γνωρίσματα των επαναδιαμορφώσιμων αρχιτεκτονικών
- Γενικά για τους προγραμματιζόμενους διακόπτες
- Κύτταρα SRAM
- Αντιασφάλειες (antifuses)
- Προγραμματιζόμενες διασυνδέσεις Xilinx
- Ενδεικτικά θέματα
 - 1) Ποια ο διαφορά ανάμεσα στις διαμορφώσιμες και στις επαναδιαμορφώσιμες συσκευές;
 - 2) Αναφέρετε γενικά χαρακτηριστικά των προγραμματιζόμενων διακοπτών.

Νικόλαος Καββαδίας nikavv@uop.gr

Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων

Δ9: Μεθοδολογίες σχεδίασης και η ροή λογικής σύνθεσης κυκλωμάτων σε FPGA


- Λογική σύνθεση
- Διαδικασίες στο frontend και στο backend ενός εργαλείου λογικής σύνθεσης
- Προσομοίωση - Τι και ποια είναι τα συνηθέστερα είδη προσομοίωσης;
- Χωροθέτηση - Τοποθέτηση - Διασύνδεση
- Ερμηνεία παραγόμενων αρχείων από εργαλεία λογικής σύνθεσης
- Ενδεικτικά θέματα
 - 1) Τι είναι η λογική σύνθεση; Να δοθεί διάγραμμα ροής της τυπικής ροής λογικής σύνθεσης;

Νικόλαος Καββαδίας nikavv@uop.gr

Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων

Η ροή της διαδικασίας λογικής σύνθεσης

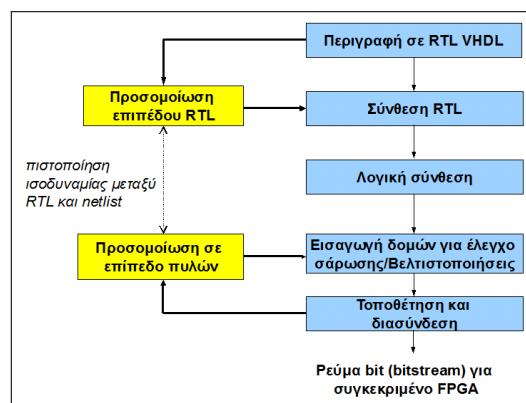- Η συγκεκριμένη ροή εσπιάζει στις τεχνολογίες FPGA. Τα περισσότερα εργαλεία CAD χωρίζονται σε frontend και backend
 - frontend: μετατροπή της περιγραφής του κυκλώματος σε netlist
 - backend: λογική σύνθεση της netlist



Νικόλαος Καββαδίας nikavv@uop.gr

Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων